

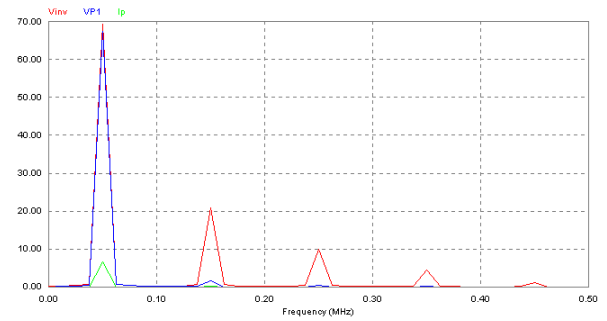


Inversor Resonante Serie

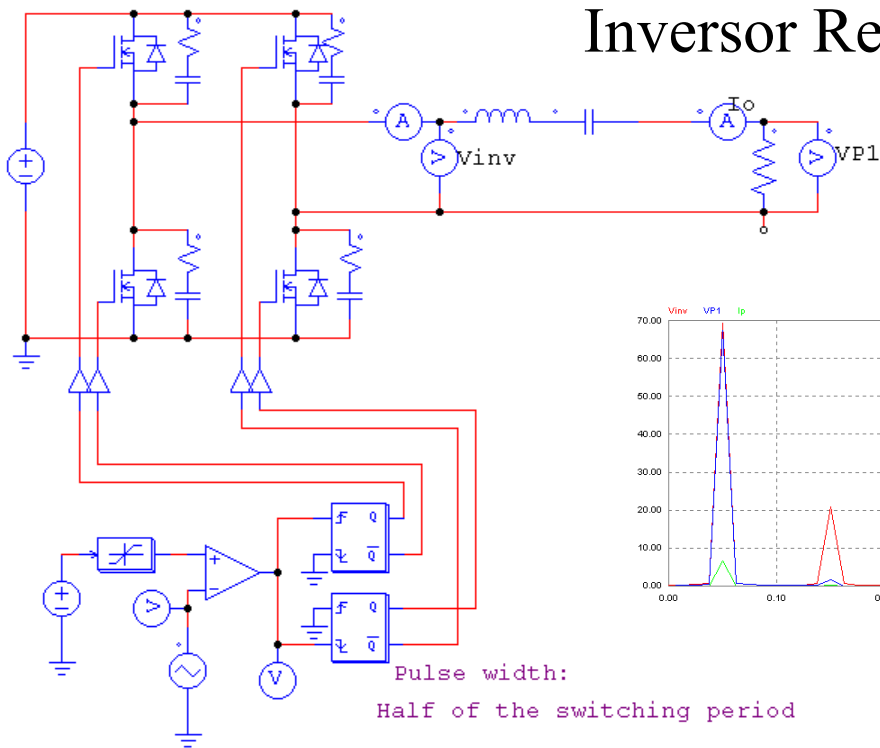

$$\omega_s = \omega_o$$

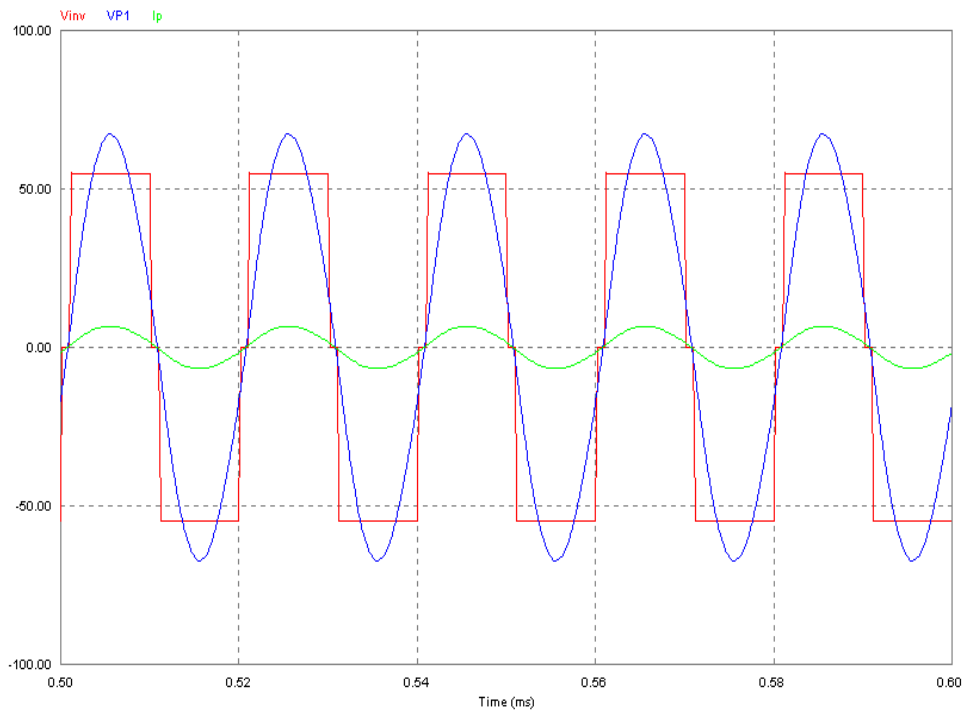

Inversor Resonante Serie

$$\omega_s < \omega_o$$

