
El diodo en conmutación.


La característica que limita la acción en frecuencia de un diodo es el tiempo de recuperación inversa.

En el diodo hay dos tiempos

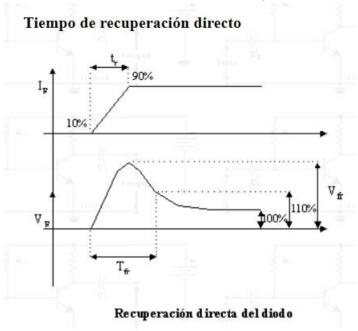a) t_{fr} (tiempo de recuperación directo): es el tiempo que transcurre entre el instante en que la tensión ánodo-cátodo se hace positiva y el instante en que dicha tensión se estabiliza en el valor V_F).



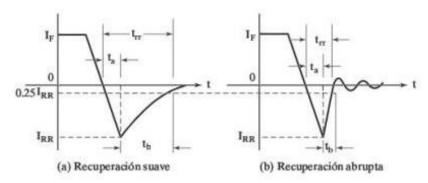b) t_{rr} (tiempo de recuperación inverso): es el tiempo que transcurre entre el instante en que la tensión ánodo-cátodo se hace nula y el instante en la corriente en el diodo toma el valor de 25% del pico de corriente Irr.



De estos dos tiempos (el t_{fr} y el t_{rr}), el segundo es mucho mayor que el primero y por lo tanto es el limitante en la conmutación del diodo.

Tiempo de recuperación inversa.

El tiempo de recuperación inversa se mide desde que la corriente directa pasa por cero, hasta que toma el valor de 25% de Irr (en algunas bibliografías pueden encontrar el 10%). El trr está compuesto por la suma de dos tiempos:

ta: tiempo de almacenamiento. Se debe a las cargas almacenadas en la región de carga espacial que se mide desde que la corriente directa se anula, hasta que llega a un máximo negativo llamado corriente máxima de recuperación inversa, Irr.

tb: tiempo de caída. Se debe a las cargas almacenadas en el cuerpo del material semiconductor y se mide desde Irr hasta que Irr toma un valor del 25%.

En la recuperación como se puede ver en los gráficos hay dos tipos de curva.

La recuperación abrupta y la recuperación suave. Para diferenciarlas se suele definir un coeficiente que se llama factor de suavidad SF.

$$SF = \frac{tb}{ta} \tag{1}$$

Si tb es muy pequeño con respecto a ta, decimos que la recuperación es abrupta y podemos asumir SF = 0 y trr aproximadamente igual a ta.

$$trr = ta + tb \tag{2}$$

El tiempo de recuperación directo, depende de la temperatura de la juntura, de la velocidad de caída de la corriente directa y del valor absoluto de la corriente directa If .

La corriente pico en sentido inverso puede expresarse en función de la variación de la corriente en esta:

$$\frac{lrr}{ta} = \frac{di}{dt} \tag{3}$$

En este punto tenemos dos opciones al cálculo.

- 1) Si la recuperación es abrupta, podemos considerar SF = 0
- 2) Si la recuperación es suave, debemos incluir SF en el cálculo.

Vamos a calcular como si la recuperación fuera suave, porque el caso 1) es el mismo solamente considerando SF = 0.

La carga almacenada en la recuperación inversa Qrr, es el área bajo la curva desde que la corriente se anula, se hace máxima (Irr) y vuelve a anularse después de 0.25Irr.

Podemos aproximar esa área a dos triángulos que base uno de base ta y altura Irr, y otro de base tb y altura Irr.

Por lo tanto:

$$Qrr \sim \frac{1}{2} ta.Irr + \frac{1}{2} tb.Irr \tag{4}$$

Es decir

$$Qrr = \frac{1}{2} trr. Irr (5)$$

De esta surge que:

$$Irr = \frac{2.Qrr}{trr} \tag{6}$$

Igualando la (3) con la (6)

$$\frac{2Qrr}{trr} = ta\frac{di}{dt} \tag{7}$$

$$trr. ta = \frac{2Qrr}{\frac{di}{dt}}$$
 (8)

De la ecuación (2)

$$trr = ta + tb = ta + SF. ta = (1 + SF). ta$$
 (9)

Reemplazando en (8)

$$\frac{trr^2}{1+SF} = \frac{2Qrr}{\frac{di}{dt}} \tag{10}$$

De donde finalmente surge trr:

$$trr = \sqrt{\frac{2Qrr}{(1+SF)\frac{di}{dt}}} \tag{11}$$

Reemplazando en la (6)

$$Irr = \frac{2.Qrr}{\sqrt{\frac{2.Qrr}{(1+SF)\frac{di}{dt}}}}$$

Finalmente operando:

$$Irr = \sqrt{2. Qrr. (1 + SF) \frac{di}{dt}}$$

En los ejercicios numéricos se va a observar que este valor de corriente es importante para el diseño del circuito, porque el error de quitarle importancia a este valor, puede provocar la rotura del dispositivo.